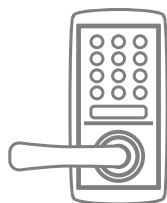


Thermostat

Solution Proposal by Toshiba







東芝デバイス＆ストレージ株式会社では
既存セット設計の深い理解などにより、
新しくセット設計を考えられているお客様へ、
より適したデバイスソリューションをご提供したいと考えています。



Block Diagram

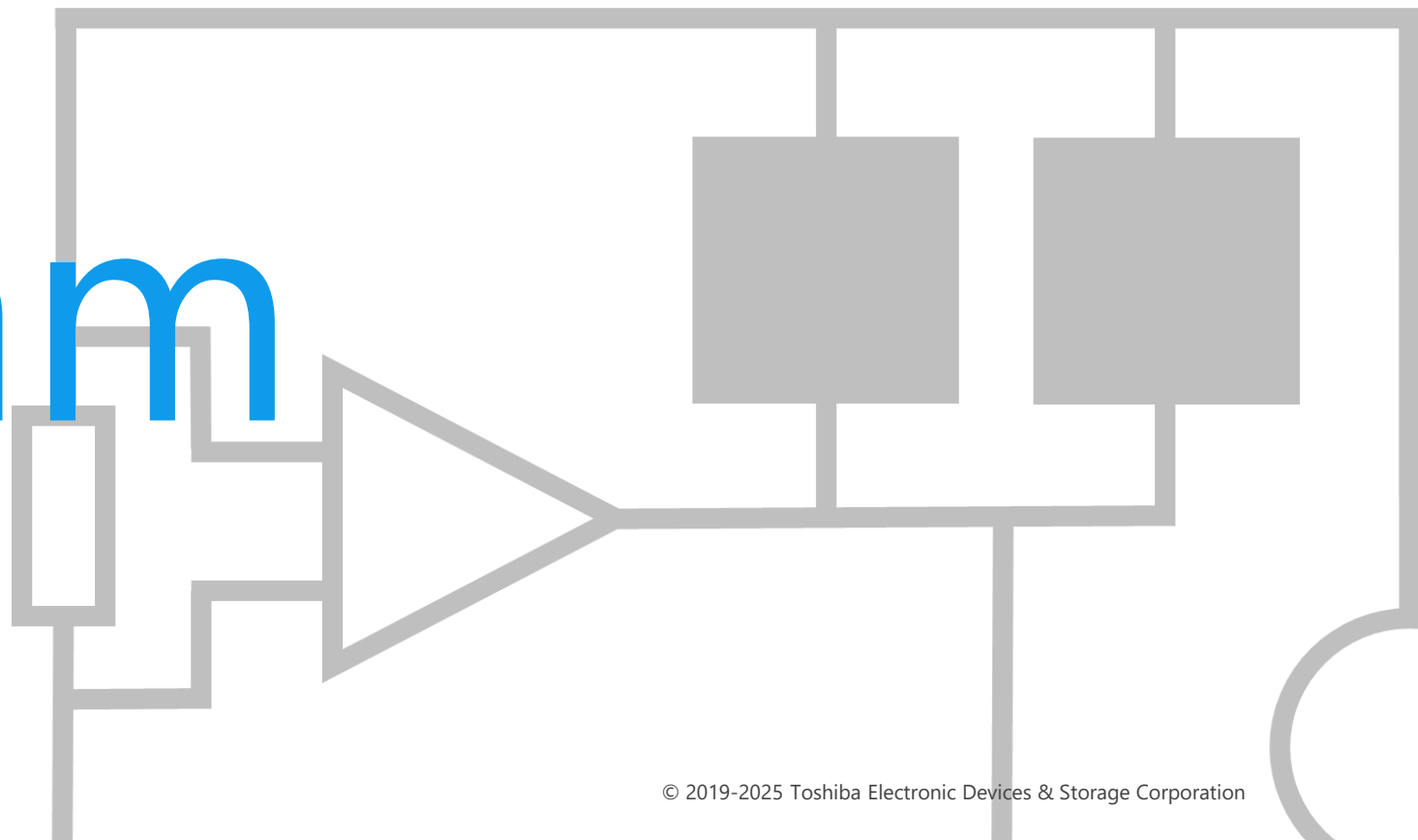


サーモスタット 全体ブロック図

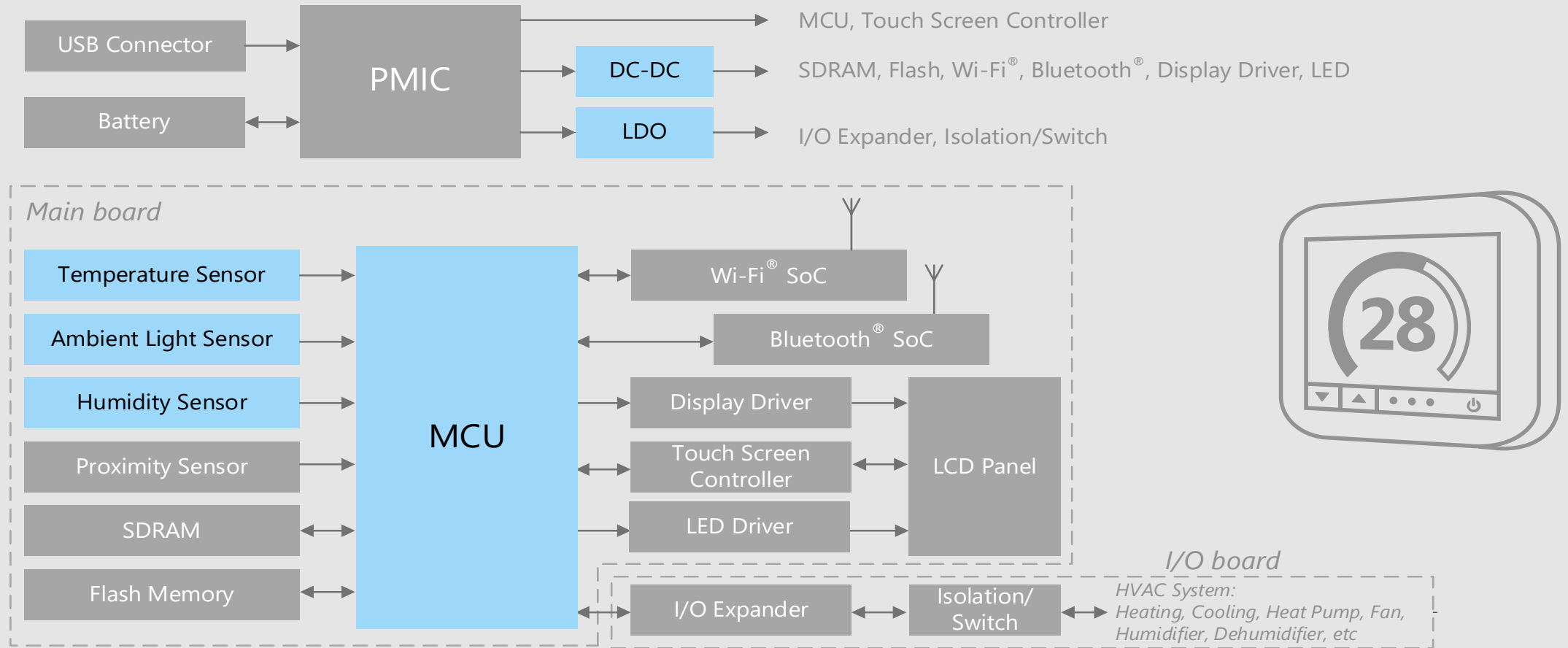

サーモスタット 電源部詳細 (1)

電源回路 (1)

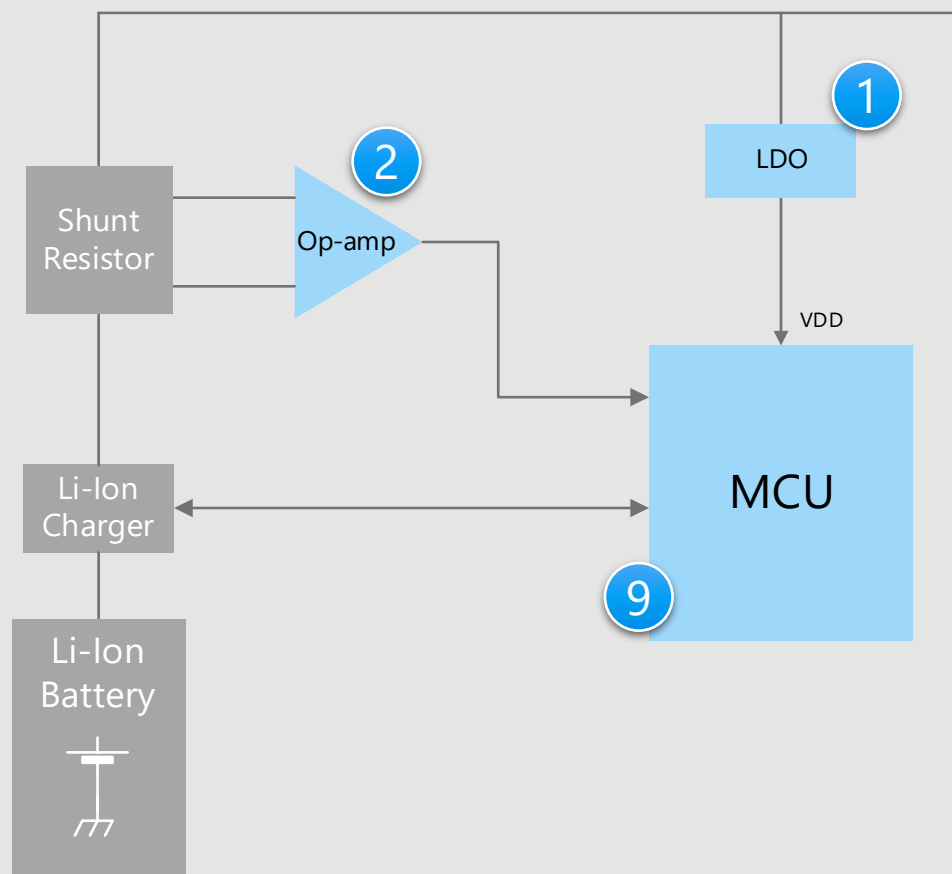

※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント


- LDOレギュレーターのPSRR (電源電圧変動除去比) はセンサー回路の重要な指標です。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。
- オペアンプは低消費電流または低ノイズであることが望めます。

東芝からの提案

- **低ノイズで電源を供給**
小型面実装LDOレギュレーター
- **検出された微小信号を低ノイズで増幅**
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ
- **センシング用のアナログIP内蔵、低消費電力、開発負荷軽減**
MCU

サーモスタット 電源部詳細 (2)

電源回路 (2)

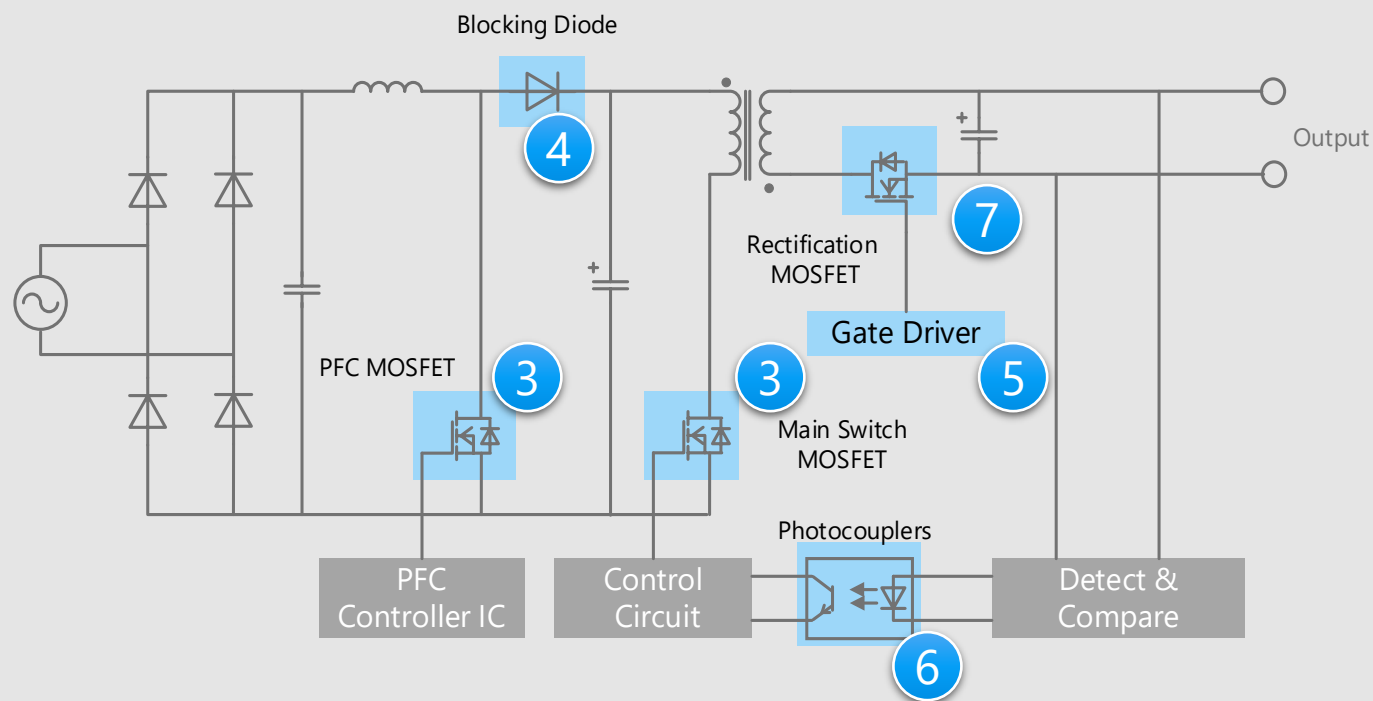

※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- トランジスタ出力フォトカプラーは、信号絶縁用です。
- 低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETを使用することにより、低消費電力のセットを実現できます。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案


- **低オン抵抗で放熱効率のよいMOSFET**
高耐圧MOSFET
- **電源の高効率化、小型化に貢献**
SiCショットキーバリアダイオード
- **MOSFETのゲート制御に好適**
バイポーラートランジスタ
- **高い変換効率と高温動作を実現**
トランジスタ出力フォトカプラー
- **低オン抵抗で低消費電力のセットを実現**
小信号MOSFET

3
4
5
6
7

サーモスタット 電源部詳細 (3)


電源回路

P-ch MOSFETタイプ

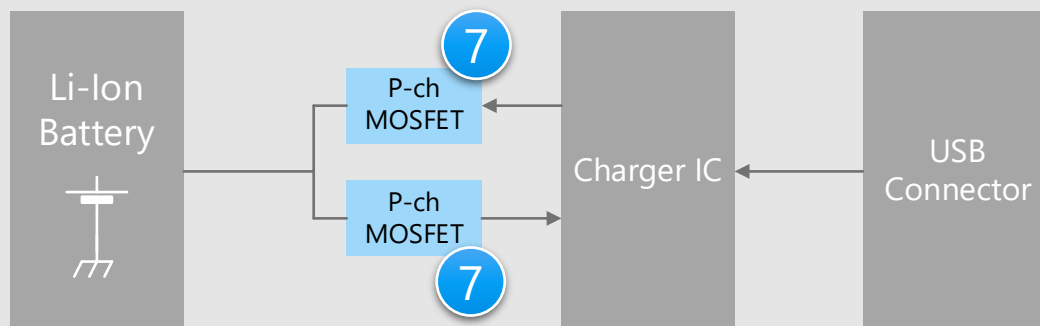

電源回路

N-ch MOSFETタイプ

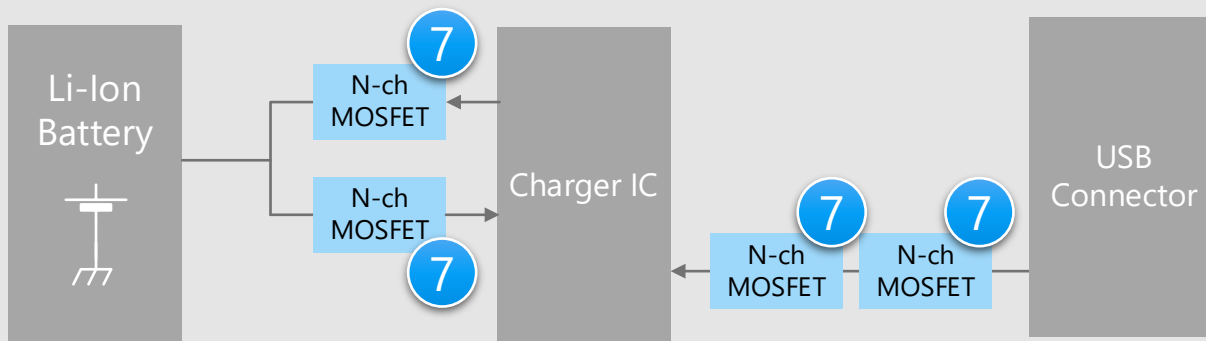

※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- 低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETを使用することにより、低消費電力のセットを実現できます。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。


東芝からの提案

- 低オン抵抗で低消費電力のセットを実現
小信号MOSFET

7

サーモスタット 絶縁部詳細

絶縁回路

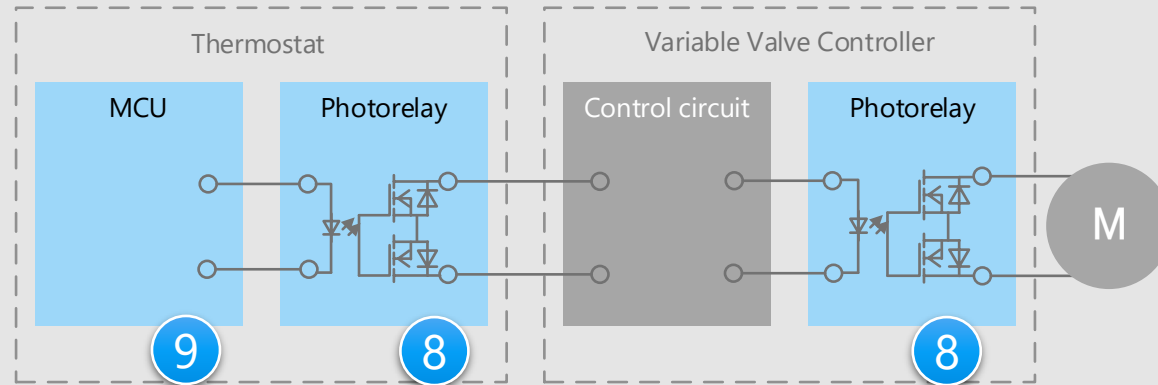

※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます


デバイス選定のポイント

- メカニカルリレーの代わりにフォトリレーを使用することにより、接点部の摩耗や溶着による寿命制限がなくなり長寿命かつ静音化が実現できます。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案

- **メカニカルリレーの置き換えに好適**
フォトリレー 8
- **センシング用のアナログ入カインターフェース内蔵、低消費電力、開発負荷軽減**
MCU 9

パネル表示回路

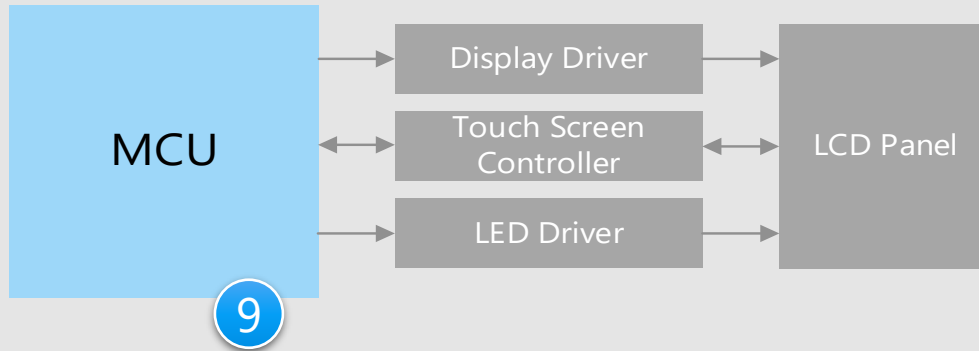

※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- 多様なセンシングデータを短時間でデータ処理し、フィードバック制御することが必要です。


東芝からの提案

- センシング用のアナログ入力インターフェース内蔵、低消費電力、開発負荷軽減


MCU

サーモスタット センサー信号入力部詳細 (1)

温度センサー回路

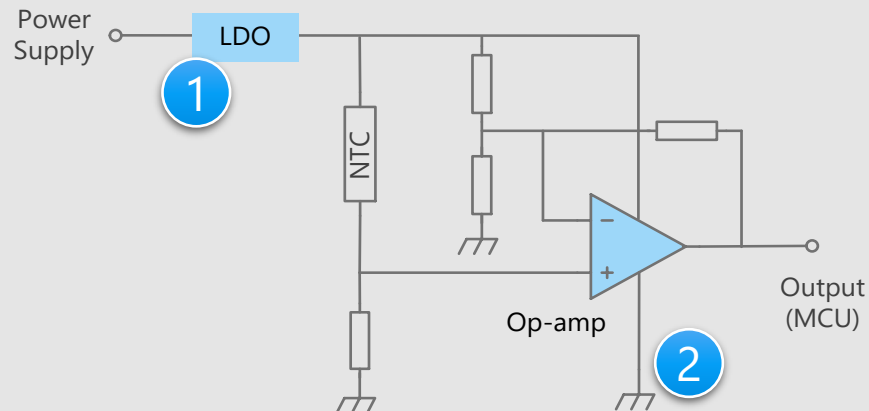

周囲光センサー回路

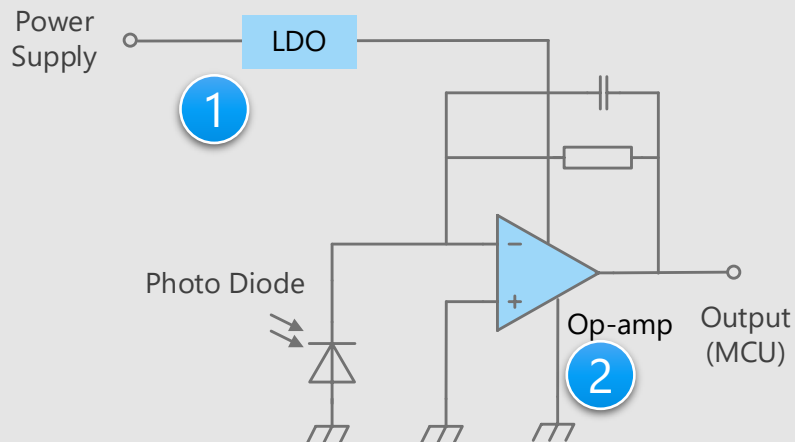

※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント


- LDOレギュレーターのPSRR (電源電圧変動除去比) はセンサー回路の重要な指標です。
- オペアンプは低消費電流または低ノイズであることが望めます。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案

- **低ノイズで電源を供給**
小型面実装LDOレギュレーター 1
- **検出された微小信号を低ノイズで増幅**
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ 2

サーモスタット センサー信号入力部詳細 (2)

湿度センサー回路

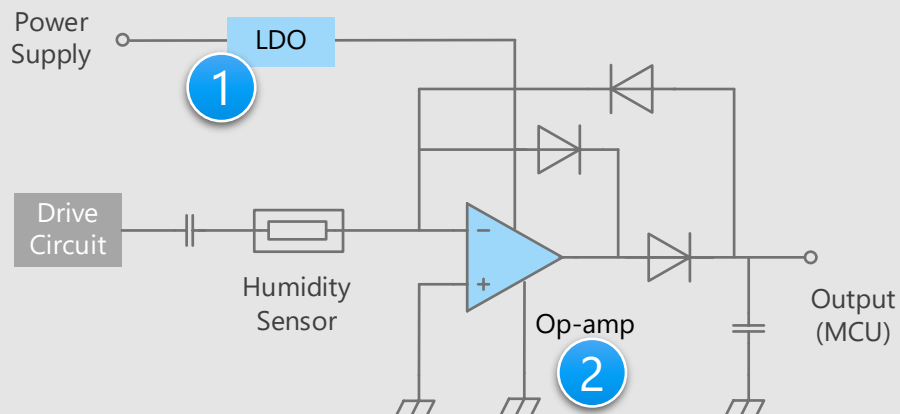

デバイス選定のポイント


- LDOレギュレーターのPSRR (電源電圧変動除去比) はセンサー回路の重要な指標です。
- オペアンプは低消費電流または低ノイズであることが望めます。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案

- **低ノイズで電源を供給**
小型面実装LDOレギュレーター 1
- **検出された微小信号を低ノイズで増幅**
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ 2

※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

Recommended Devices

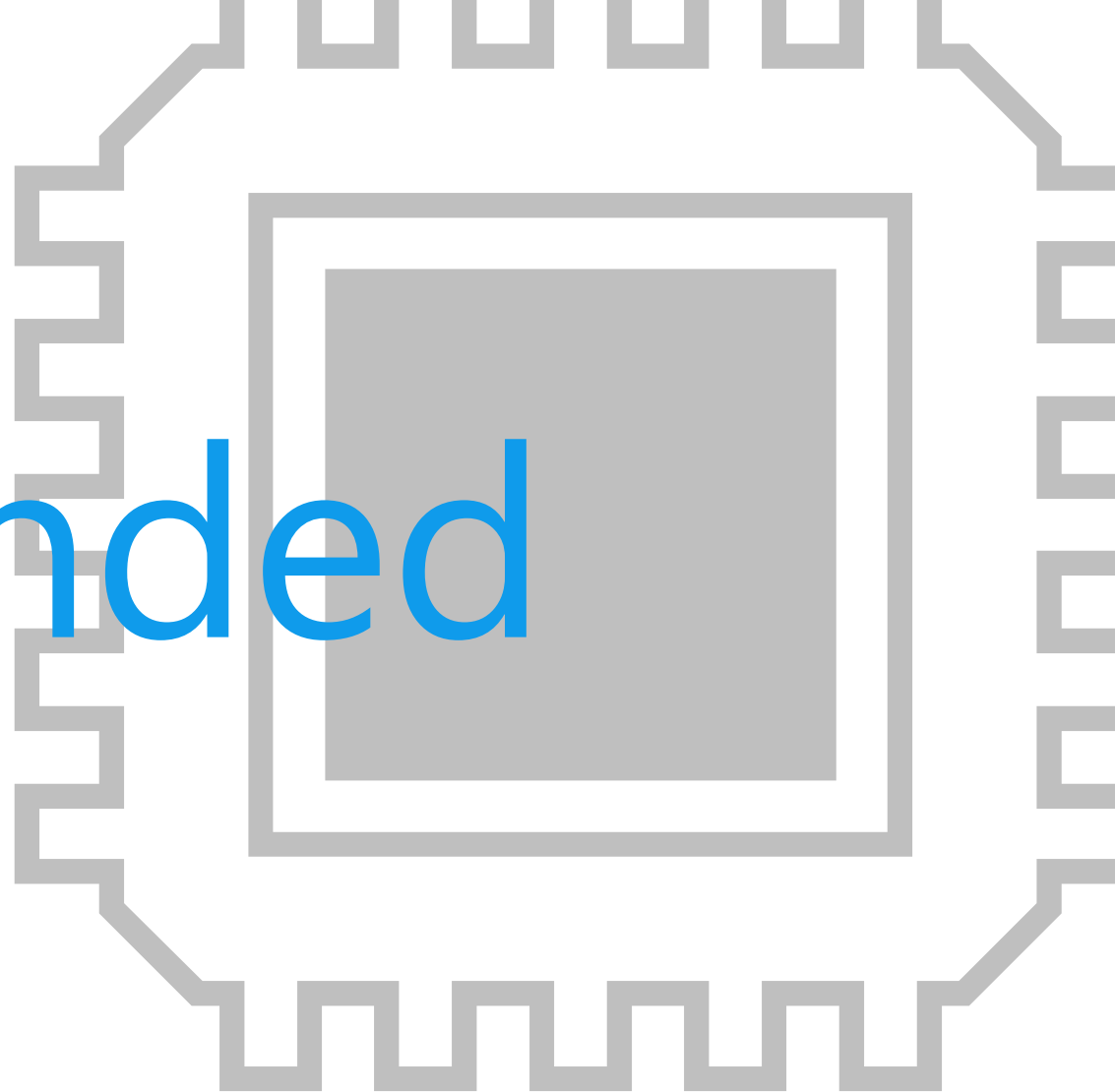

お客様の課題を解決するデバイスソリューション

以上のように、サーモスタットの設計には
「基板の小型化」「セットの低消費電力化」「堅牢な動作」が重要であると考え、三つのソリューション視点から製品をご提案します。

基板の小型化



セットの低消費電力化



堅牢な動作



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

| | 小型 パッケージ 対応 | 高効率 ・ 低損失 | ノイズ耐性 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------|
| ① 小型面実装LDOLレギュレーター | ● | ● | ● |
| ② 低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ | ● | ● | |
| ③ 高耐圧MOSFET | ● | ● | ● |
| ④ SiCショットキーバリアダイオード | ● | ● | ● |
| ⑤ バイポーラートランジスター | ● | ● | |
| ⑥ トランジスター出力フォトカプラー | ● | ● | ● |
| ⑦ 小信号MOSFET | ● | ● | |
| ⑧ フォトリレー | ● | ● | ● |
| ⑨ MCU | ● | ● | |

提供価値

汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。

1 低ドロップアウト電圧

当社が独自に開発したプロセスにより、ドロップアウト特性を実現しました。


2 高PSRR
低出力雑音電圧

高いPSRR (Power Supply Rejection Ratio: 電源電圧変動除去比)、低い出力雑音電圧 V_{NO} を兼ね備えたシリーズを数多くラインアップしており、アナログ回路への安定電源に適しています。

3 低消費電流特性

CMOSプロセスを用いて、独自の回路技術により消費電流 $I_{B(ON)} = 0.34 \mu A$ を実現しました。(TCR3Uシリーズ)

豊富なパッケージラインアップ

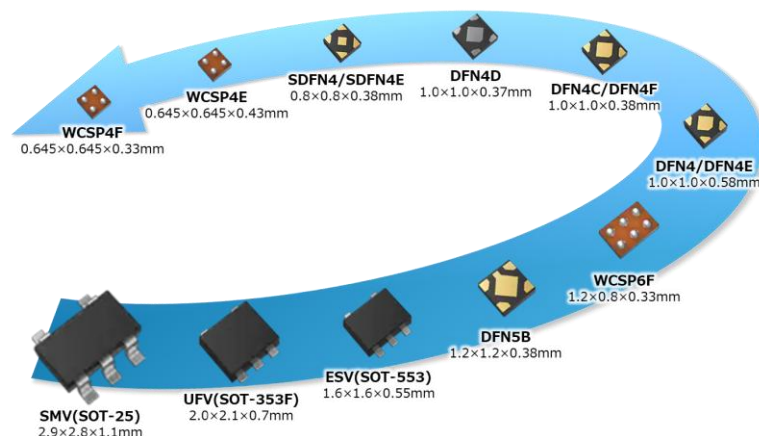

ラインアップ

| 品名 | TCR15AG シリーズ | TCR8BM シリーズ | TCR5FM シリーズ | TCR5RG シリーズ | TCR3RM シリーズ | TCR3U シリーズ | TCR3LM シリーズ | TCR3D シリーズ | TCR3EM シリーズ | TCR1HF シリーズ |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 特長 | 低ドロップアウト 高PSRR | | 高PSRR 低ノイズ 低消費電流 | | | 低消費電流 | | スタンダードタイプ | | 入力電圧 36 V |
| I _{OUT} (Max) [A] | 1.5 | 0.8 | 0.5 | | | 0.3 | | | | 0.15 |
| PSRR (Typ.) [dB] @f = 1 kHz | 95 | 98 | 91 | 100 | 100 | 70 | - | 72 | 68 | 70 |
| I _B (Typ.) [μA] | 25 | 20 | 10 | 7 | 7 | 0.34 | 1 | 86 | 35 | 170 |

◆Block Diagram TOPへ戻る

提供価値

低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。

1 低電圧動作

低電源電圧で動作する回路向けに、CMOSプロセスを用いた低電源電圧駆動のオペアンプをラインアップしています。

2 低消費電流 (TC75S102F)
 $I_{DD} = 0.27 \text{ } [\mu\text{A}] \text{ (Typ.)}$


CMOSプロセスを用いて、低い消費電流を実現しました。機器の低消費電力化に貢献します。

3 低ノイズ (TC75S67TU)
 $V_{NI} = 6.0 \text{ } [\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}] \text{ (Typ.) @ } f = 1 \text{ kHz}$


各種センサー^[注]で検出された微小信号を、低ノイズで増幅できるCMOSオペアンプです。プロセスの最適化で入力換算雑音電圧を低減しました。

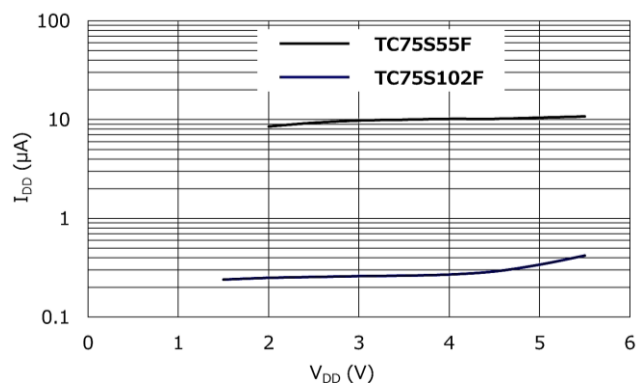[注] 各種センサー: 振動検出センサー、ショックセンサー、加速度センサー、圧力センサー、赤外線センサー、温度センサーなど



TC75S102F 消費電流特性 (当社比)

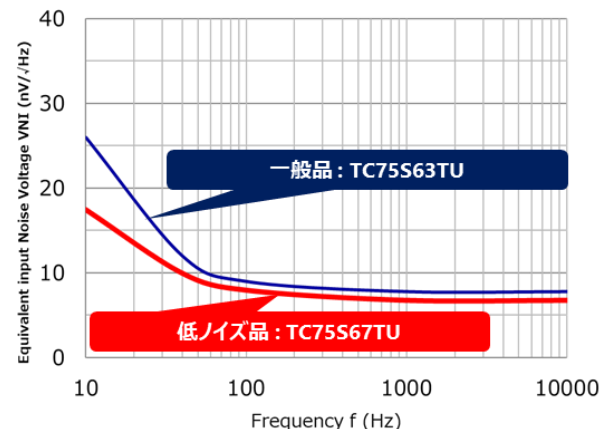

TC75S67TU ノイズ特性 (当社比)



ラインアップ

| 品名 | TC75S102F | TC75S67TU |
|--|---|---|
| パッケージ | SMV  | UFV  |
| $V_{DD} - V_{SS}$ [V] | 1.5 ~ 5.5 | 2.2 ~ 5.5 |
| V_{IO} (Max) [mV] | 1.3 | 3 |
| CMV_{IN} (Max) [V] | V_{DD} | 1.4 (@ $V_{DD} = 2.5 \text{ V}$) |
| I_{DD} (Typ. / Max) [μA] | 0.27 / 0.46 (@ $V_{DD} = 1.5 \text{ V}$) | 430 / 700 (@ $V_{DD} = 2.5 \text{ V}$) |
| V_{NI} (Typ.) [$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$] @ $f = 1 \text{ kHz}$ | - | 6 |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

スイッチングレギュレーターに適したMOSFETで、取り扱いが容易で小型化に貢献します。



1 低いオン抵抗

ド레인・ソース間のオン抵抗を低く抑えることで発熱と消費電力を低く抑えることができます。



2 小さい漏れ電流

ド레인シャ断電流: $I_{DSS} = 10 \mu\text{A} (\text{Max}) @ V_{DS} = 500 \text{ V}$

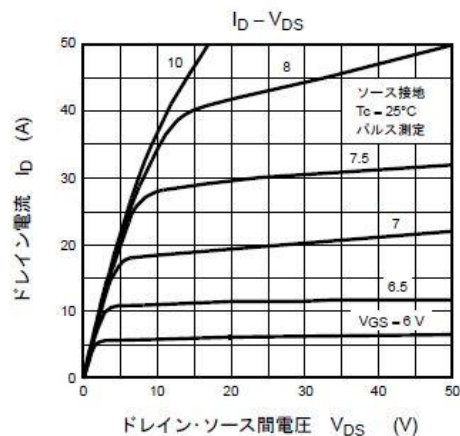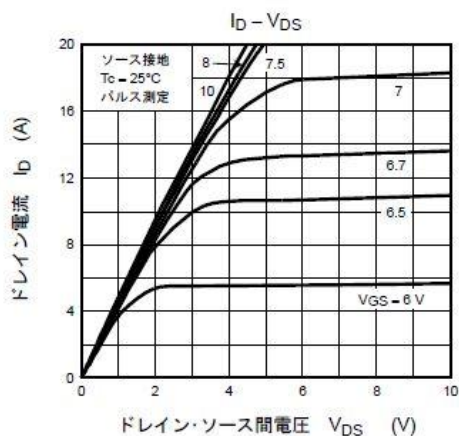TK18A50D 特性図



ラインアップ

| 品名 | TK18A50D | TK12P50W |
|---------------------------------|---|--|
| パッケージ | TO-220SIS  | DPAK  |
| V_{DSS} [V] | 500 | 500 |
| I_D [A] | 18 | 11.5 |
| P_D [W] | 50 | 100 |
| $R_{DS(ON)}$ (Max) [Ω] | 0.27 | 0.34 |
| 極性 | N-ch | N-ch |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiC SBD^[注1]を実現しました。

[注1] SBD: Schottky barrier diode

1 低い順方向電圧 (V_F)

当社第3世代製品では、新規メタルの採用と薄ウエハー技術を導入し、当社従来製品の $V_F = 1.45 \text{ V (Typ.)}$ に対して、 $V_F = 1.2 \text{ V (Typ.)}$ を実現し、約17 %低減しています。

2 電源の効率改善



当社第3世代製品は、当社従来製品と比較し、 $V_F \times Q_C$ ^[注2]のトレードオフを改善しました。また、当社試験の800 Wの出力条件で約0.1 %の変換効率向上を実現しています。

3 パッケージシリーズ拡充

既存のパッケージシリーズに加え、面実装タイプのパッケージであるDFN8x8もそろえています。機器の小型化、高電力密度化に貢献します。

[注2] $V_F \times Q_C$: 順電圧と総電荷量の積は、SiC SBDの損失性能を表す指数で、同一電流定格製品で比較した場合小さいほど低損失化が実現できます。

当社第3世代製品と他社製品の比較

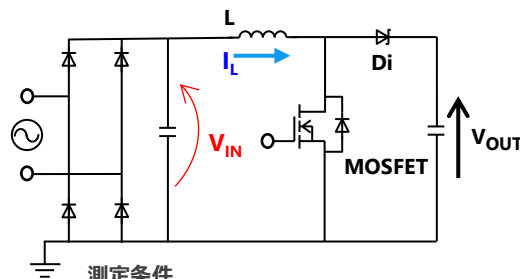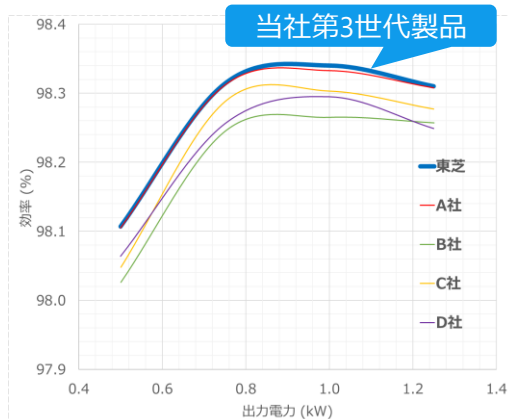

(2023年7月時点。当社調べ。)

ラインアップ

| 品名 | TRS24N65FB | TRS2E65H | TRS8E65H | TRS12E65H | TRS4V65H | TRS12V65H |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| パッケージ | TO-247 (Center tap) | TO-220-2L | | | DFN8x8 | |
| V_{RRM} [V] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| $I_{F(DC)}$ [A] | 12 / 24 * | 2 | 8 | 12 | 4 | 12 |
| I_{FSM} [A] | 92 / 184 * | 19 | 56 | 74 | 28 | 60 |
| V_F (Typ.) [V] | 1.45 @ $I_F = 12 \text{ A}$ | 1.2 @ $I_F = 2 \text{ A}$ | 1.2 @ $I_F = 8 \text{ A}$ | 1.2 @ $I_F = 12 \text{ A}$ | 1.2 @ $I_F = 4 \text{ A}$ | 1.2 @ $I_F = 12 \text{ A}$ |

*: Per Leg / Both Legs

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

MOSFETのゲート制御に適した、バイポーラートランジスターです。

1 速いスイッチング時間

HN4B101J

$t_f = 45 / 50 \text{ ns (Typ.) (PNP / NPN)}$

HN4B102J

$t_f = 40 / 45 \text{ ns (Typ.) (PNP / NPN)}$

2 高い直流電流増幅率

HN4B101J、HN4B102J

PNP: $h_{FE} = 200 \sim 500$

NPN: $h_{FE} = 200 \sim 500$

3 低いコレクター・エミッター間飽和電圧


HN4B101J

$V_{CE(sat)} = -0.20 / 0.17 \text{ V (Max) (PNP / NPN)}$



HN4B102J

$V_{CE(sat)} = -0.20 / 0.14 \text{ V (Max) (PNP / NPN)}$

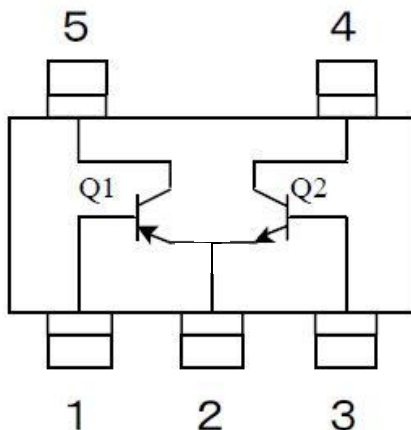HN4B101J / HN4B102J
内部接続図



ラインアップ

| 品名 | HN4B101J | HN4B102J |
|--------------------------------|---|---|
| パッケージ | SMV  | SMV  |
| $V_{CEO} \text{ [V] @Q1 / Q2}$ | -30 / 30 | -30 / 30 |
| $I_C \text{ [A] @Q1 / Q2}$ | -1.0 / 1.2 | -1.8 / 2 |
| $h_{FE} \text{ (Min / Max)}$ | 200 / 500 | 200 / 500 |
| 極性 | Q1: PNP + Q2: NPN | Q1: PNP + Q2: NPN |


[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

低入力電流領域 ($I_F = 0.5 \text{ mA}$) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。

1 高い変換効率

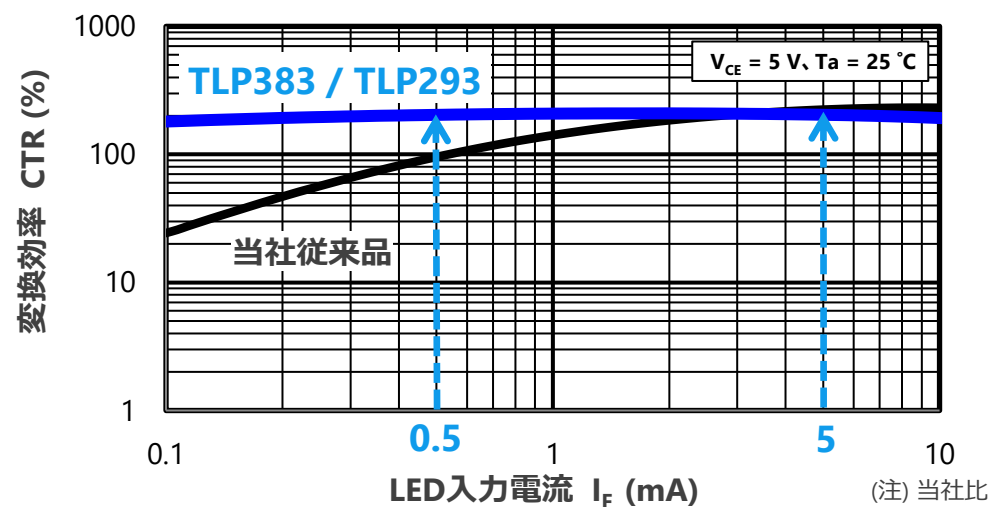


TLP383とTLP293はフォトトランジスタと高出力赤外LEDを光結合させた高絶縁型のフォトカプラーです。当社従来製品 (TLP385) と比較し、低入力電流領域 (@ $I_F = 0.5 \text{ mA}$) でも高い変換効率 (CTR) を実現しています。



2 高温動作対応

TLP383とTLP293は周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するように設計されています。

ラインアップ

| 品名 | TLP383 | TLP293 | TLP385 |
|--------------------------------|---|---|---|
| パッケージ | 4pin SO6L  | SO4  | 4pin SO6L  |
| B_{VS} [Vrms] | 5000 | 3750 | 5000 |
| T_{opr} [$^\circ\text{C}$] | -55 ~ 125 | -55 ~ 125 | -55 ~ 110 |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。

1 低電圧駆動

$|V_{GS}| = 1.5 \text{ V}$ で駆動します。
(SSM6J501NU、SSM6K518NU)


2 低いオン抵抗

ドレイン・ソース間のオン抵抗を低く抑えることで
発熱と消費電力を低く抑えることができます。


3 小型パッケージ

UDFN6B型パッケージに封止されています。

SSM6J501NU
等価回路図

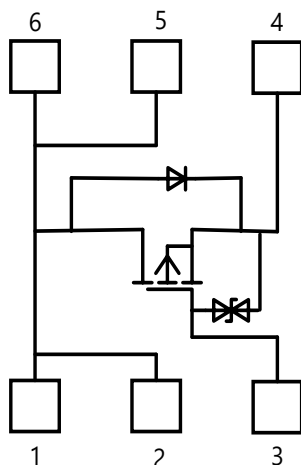

ラインアップ

| 品名 | SSM6J501NU | SSM6J507NU | SSM6K518NU | SSM6K513NU | SSM6K514NU |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| パッケージ |  UDFN6B | | | | |
| 極性 | P-ch | P-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
| V_{DS} [V] | -20 | -30 | 20 | 30 | 40 |
| I_D [A] | -10 | -10 | 6 | 15 | 12 |
| $R_{DS(ON)}$ (Max) [mΩ] @ $ V_{GS} = 4.5 \text{ V}$ | 15.3 | 28 | 33 | 12 | 17.3 |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

フォトMOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトリレーで、メカニカルリレーの置き換えに適しています。

1 低いオン抵抗 R_{ON}

オン抵抗 $R_{ON} = 40 \text{ m}\Omega$ (Max)
(TLP3107A: A接続時) ^[注]

2 広い電流範囲 I_{ON}


許容オン電流 I_{ON} の範囲が広く、パワーライン制御に適しています。 $I_{ON} = 4.0 \text{ A}$ (Max)
(TLP3107A: A接続時) ^[注]

3 パッケージ

セットの小型化・設計自由度の向上に向けたパッケージを準備しています。

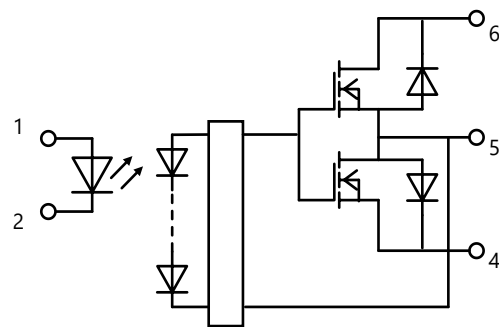
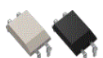

[注] 接続に関しては技術資料を参照して下さい。

TLP3107A
内部回路構成



安全規格
UL認定品 UL1577, ファイルNo.E67349

ラインアップ

| 品名 | TLP3107A | TLP3109A | TLP3555A | TLP241B | TLP3823 | TLP3825 |
|-------------------------------------|--|----------|--|---------|--|---------|
| パッケージ | 2.54SOP6  | | DIP4  | | DIP8  | |
| I_{ON} [A] | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
| V_{OFF} [V] | 60 | 100 | 60 | 100 | 100 | 200 |
| R_{ON} (Max) [$\text{m}\Omega$] | 40 | 65 | 100 | 200 | 150 | 500 |
| BV_S [Vrms] | 1500 | 1500 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。

1 Arm® Cortex®-M0コア搭載

Thumb® 命令セットにより高エネルギー効率を実現するCortex-M0コアを搭載しています。多様な開発ツール、パートナーをお選びいただくことが可能です。


2 アナログセンシングに好適

複数チャネルのADコンバーターを内蔵しています。アナログセンシングによるデータ処理を効率よく低コストで実現します。

3 小型/低消費電力


Cortex-M0、当社オリジナルNANOFLASH™テクノロジーの採用により、小型パッケージ、低消費電力性能を実現します。基板面積の低減、電力消費の低減に貢献します。

TPM036FWFG

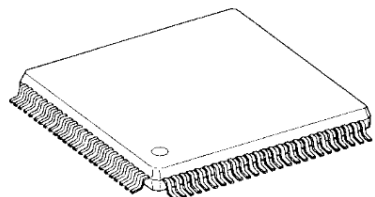

LQFP100-P-1414-0.50H

TPM037FWUG

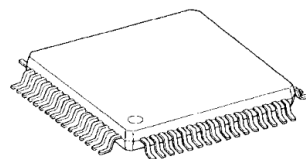

LQFP64-P-1010-0.50E

ラインアップ

| 品名 | TPM036FWFG | TPM037FWUG |
|------------------|-------------|-------------|
| 最大動作周波数 | 20 MHz | 20 MHz |
| 命令ROM | 128 KB | 128 KB |
| RAM | 16 KB | 16 KB |
| Timer | 14ch | 10ch |
| UART / SIO | 6 | 5 |
| I ² C | 2 | 1 |
| ADコンバーター | 8ch (10bit) | 8ch (10bit) |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

UART機能にハーフクロックモード通信を内蔵、Home Bus System (HBS) に対応可能です。

1 Arm® Cortex®-M3コア搭載

最大動作周波数120 MHzのArm Cortex-M3コアを搭載しています。多様な開発ツール、パートナーをお選びいただくことが可能です。


2 HBSに対応可能

UART機能にハーフクロックモード通信を搭載し、HBSに対応しています。HBSを用いた集中管理システムやサーモスタットを用いた制御システムを容易に構築可能です。

3 小型パッケージ、低消費電力


複数の低消費電力モードを用意し、低消費電力化をサポートします。パッケージは小型LQFP64からLQFP144をラインアップしています。

TMPM3HQB*AFG

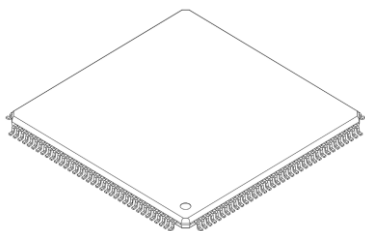


P-LQFP144-2020-0.50-002

TMPM3HNF*AFG

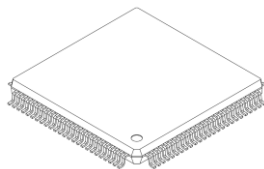

P-LQFP100-1414-0.50-002

TMPM3HLF*AUG

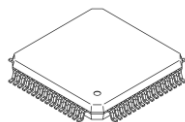

P-LQFP64-1010-0.50-003

ラインアップ

| 品名 | TMPM3HQB/Z/Y/AFG | TMPM3HNF/Z/Y/AFG TMPM3HNF/Z/Y/ADFG | TMPM3HLF/Z/Y/AUG |
|----------|--|---|--|
| 動作周波数 | 120 MHz (Max) | | |
| コードフラッシュ | 512/384/256 KB | | |
| RAM | 66 KB (パリティ付き) | | |
| Timer | 32bit x 8ch (16bit x 16ch) | | |
| ADコンバーター | 21ch (12bit) | 17ch (12bit) | 12ch (12bit) |
| シリアル通信 | UART: 8ch, I ² C: 4ch, TSPI: 5ch | UART: 8ch, I ² C: 3ch, TSPI: 4ch | UART: 7ch, I ² C: 2ch, TSPI: 1ch |
| パッケージ | P-LQFP144-2020-0.50-002 | P-LQFP100-1414-0.50-002 P-QFP100-1420-0.65-001 | P-LQFP64-1010-0.50-003 |

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

製品にご興味をもたれた方、
ご意見・ご質問がございます方、
以下連絡先までお気軽にご連絡ください

連絡先：<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html>



ご利用規約

本規約は、お客様と東芝デバイス＆ストレージ株式会社（以下「当社」といいます）との間で、当社半導体製品を搭載した機器を設計する際に参考となるドキュメント及びデータ（以下「本リファレンスデザイン」といいます）の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本規約を遵守しなければなりません。

第1条 禁止事項

お客様の禁止事項は、以下の通りです。

1. 本リファレンスデザインは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本リファレンスデザインを販売、譲渡、貸与等しないでください。
3. 本リファレンスデザインは、高温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
4. 本リファレンスデザインを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

第2条 保証制限等

1. 本リファレンスデザインは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
2. 本リファレンスデザインは参考用のデータです。当社は、データ及び情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報（半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）をご確認の上、これに従ってください。
4. 本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
5. 本リファレンスデザインは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
6. 当社は、本リファレンスデザインに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本リファレンスデザインに関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損害、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。

第3条 契約期間

本リファレンスデザインをダウンロード又は使用することをもって、お客様は本規約に同意したものとみなされます。本規約は予告なしに変更される場合があります。当社は、理由の如何を問わずいつでも本規約を解除することができます。本規約が解除された場合は、お客様は本リファレンスデザインを破棄しなければなりません。さらに当社が要求した場合には、お客様は破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

第4条 輸出管理

お客様は本リファレンスデザインを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。

第5条 準拠法

本規約の準拠法は日本法とします。

第6条 管轄裁判所

本リファレンスデザインに関する全ての紛争については、別段の定めがない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

製品取り扱い上のお願い

東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

TOSHIBA

- * Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- * Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- * Arm、Cortex および Thumb は、米国および／あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
- * NANOFLASH™、TXZ+™ は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
- * その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。